



# **ELETRO I**

## **Eletrotécnica I**



**Aula – Extra      Revisão pós-prova**


**Eleilson Santos Silva**

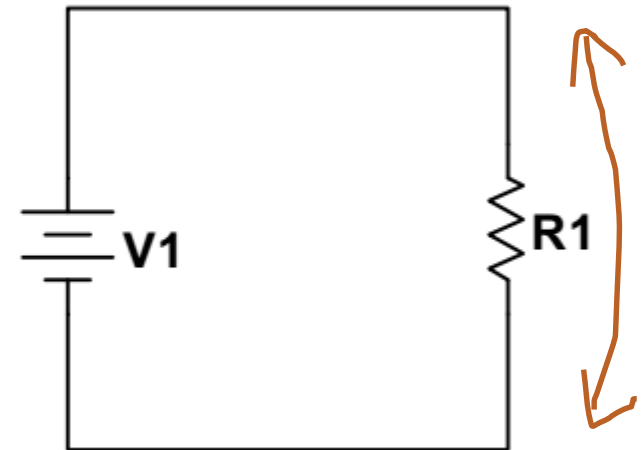
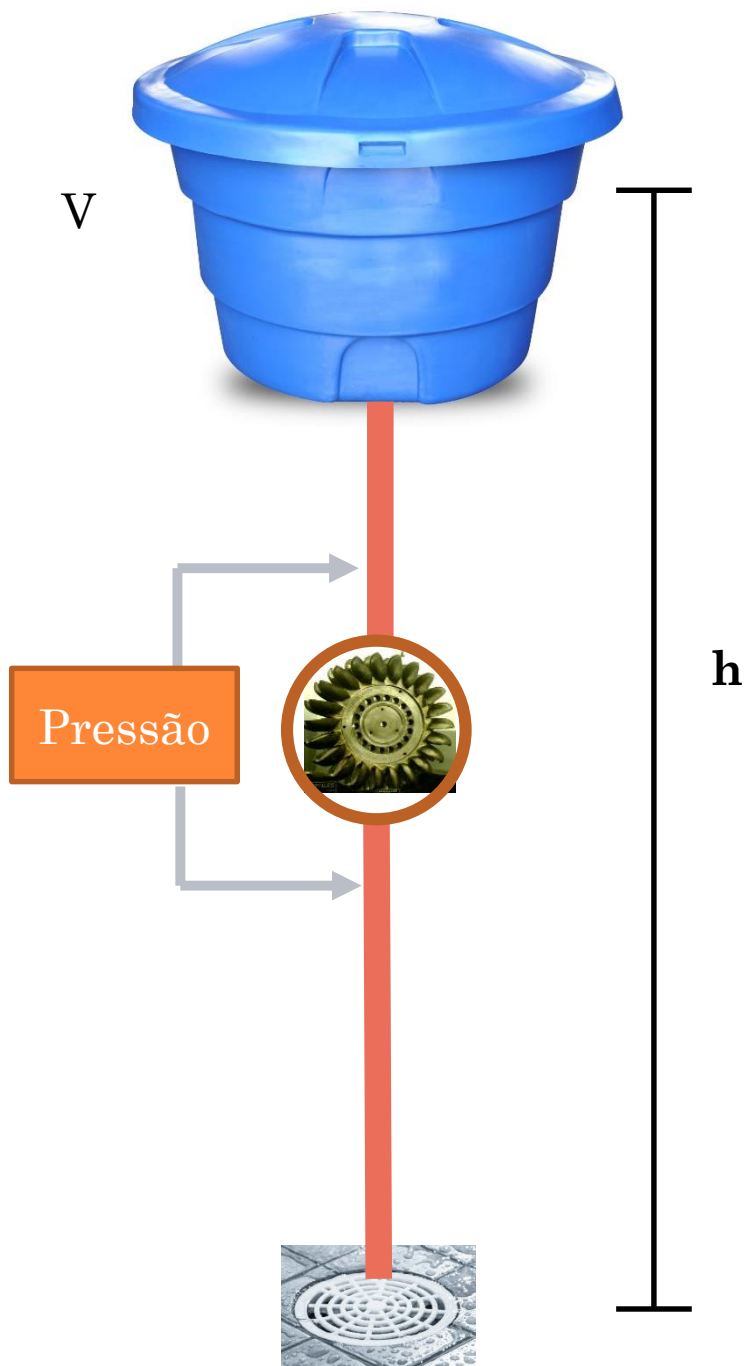
# SUMÁRIO



- **Tensão com a altura da caixa d'água**
- **Analogia da corrente com a água**
- **Lei de Ohm com essa abordagem**
- **Potência**
- **Conceito de circuito série e paralelo (água)**
- **Resolução de problemas de circuito**
- **Elaborar ficha com resumo da disciplina para ser usada como consulta**





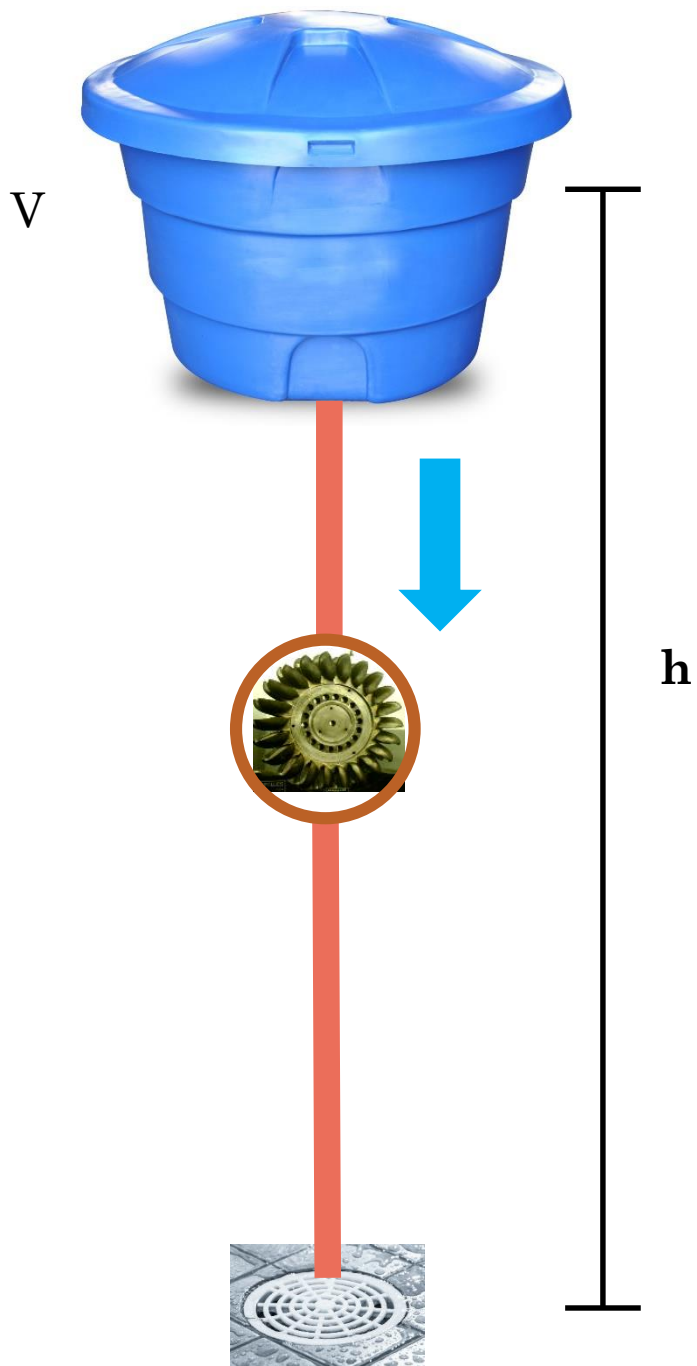

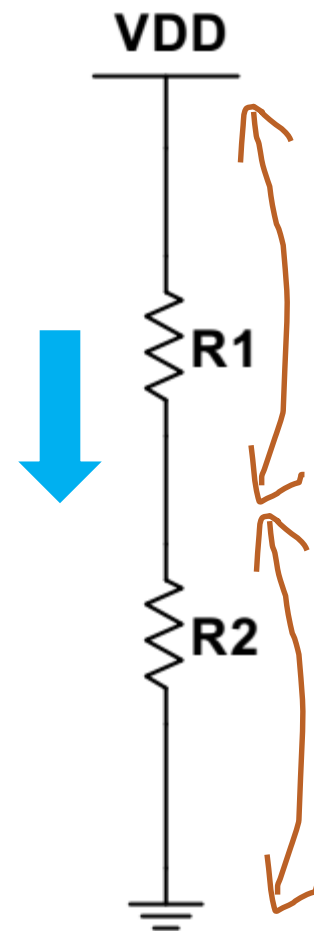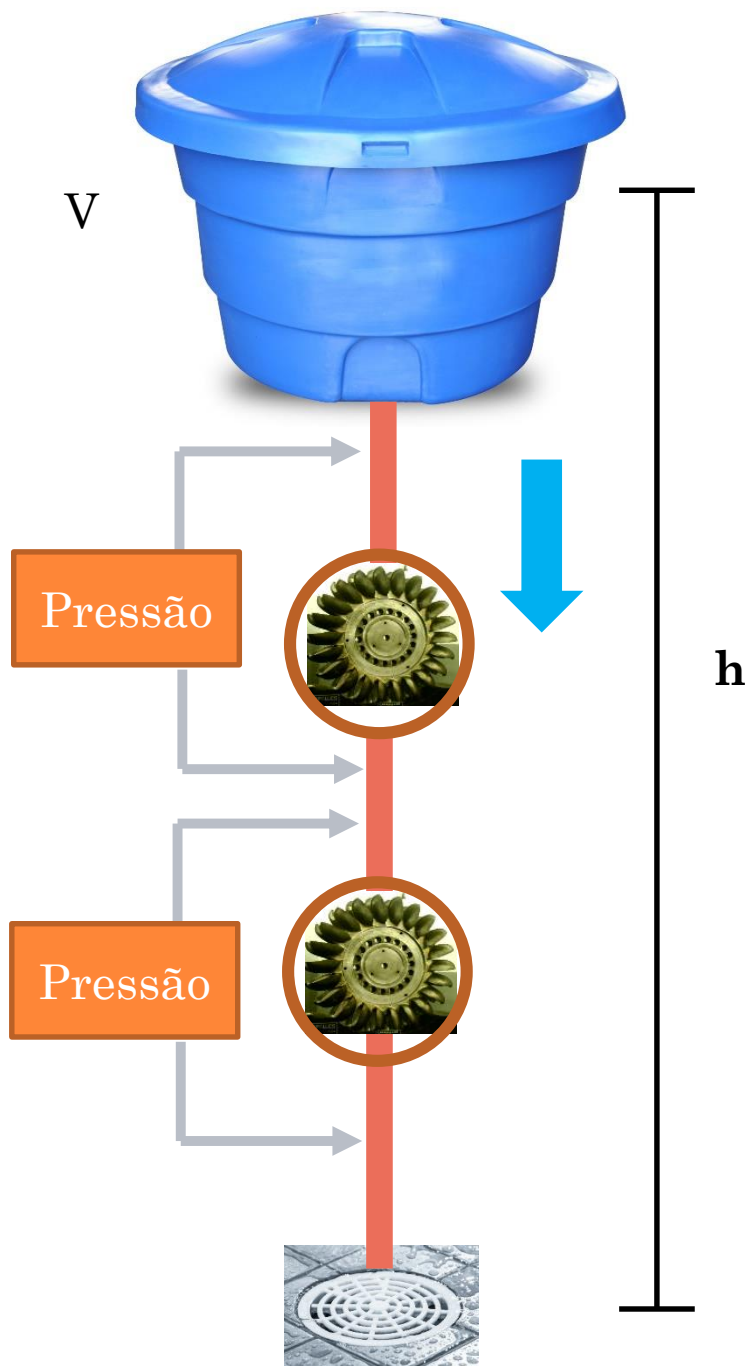

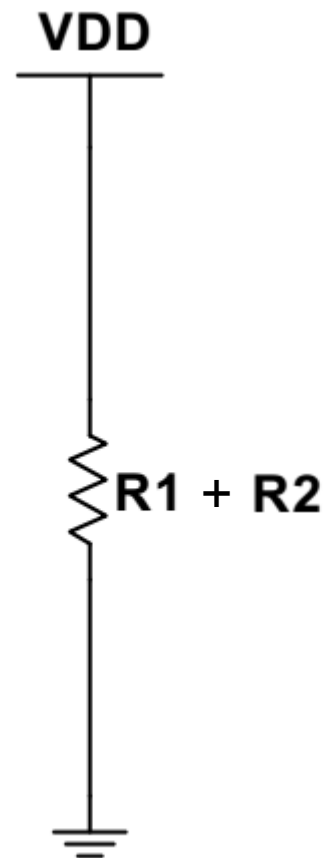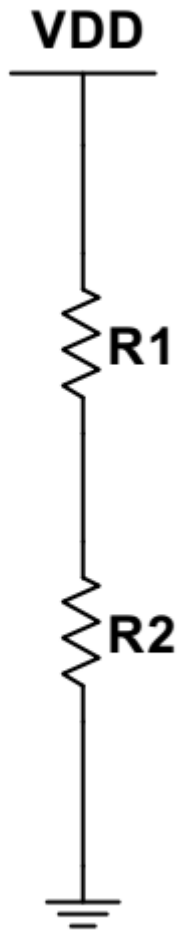



	Hospital		Biblioteca		Banco
	Escola		Lanchonete		Posto de gasolina
	Padaria		Correios		Sorveteria
	Supermercado				




V




Pressão



VDD

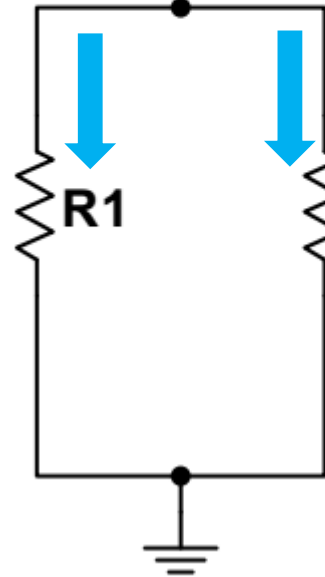




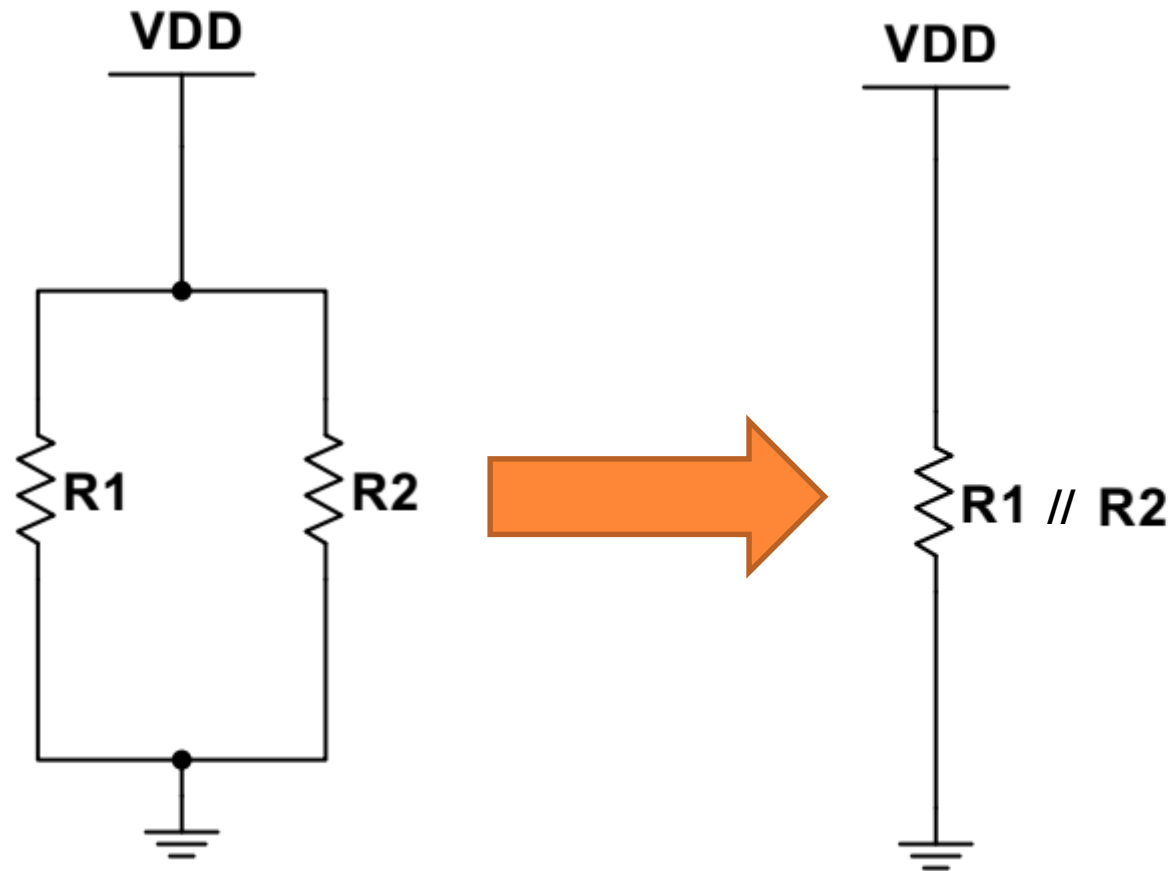


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



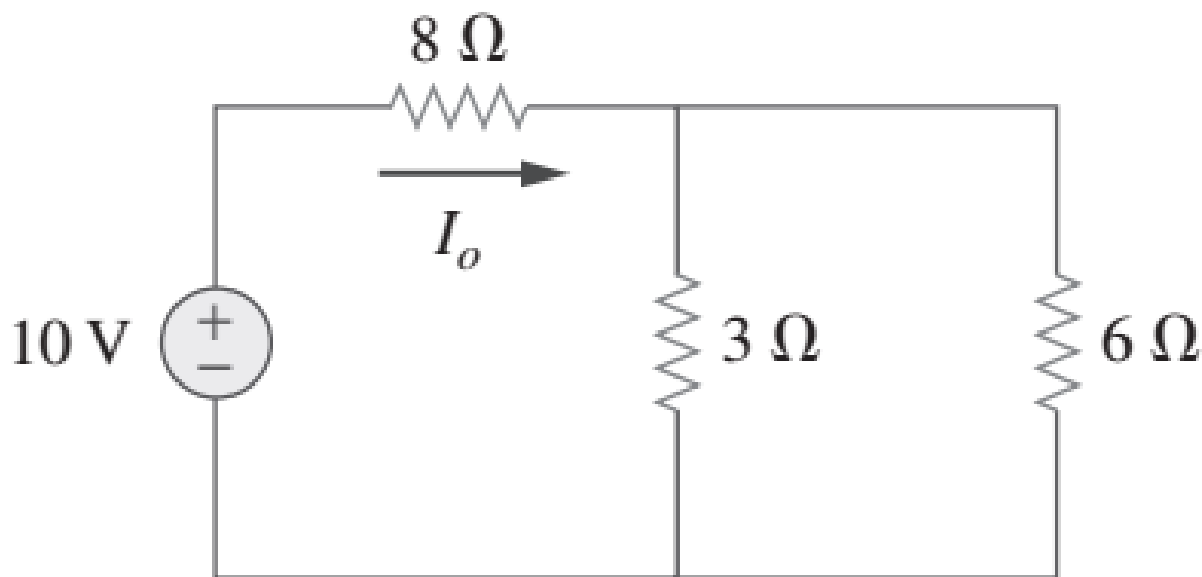
- Nos circuitos seguintes, calcule a resistência equivalente “vista” pela fonte de tensão.




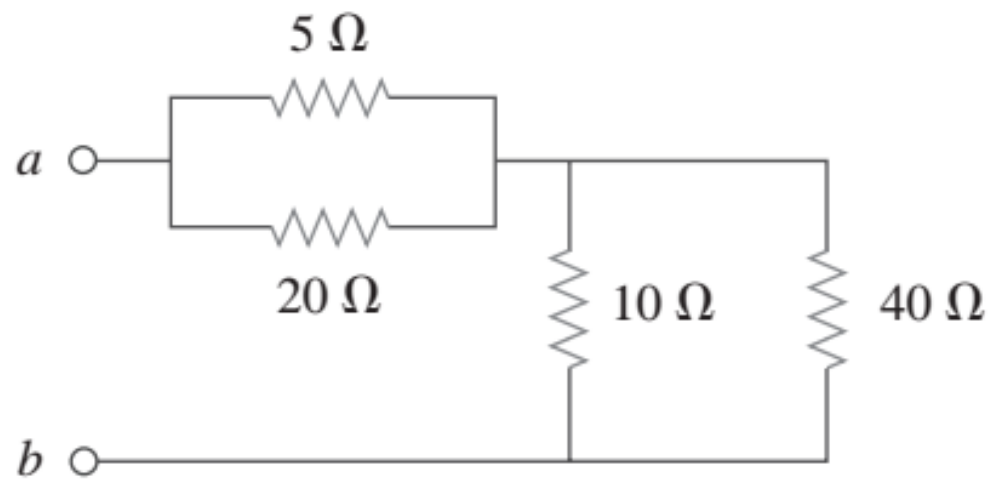


(a)



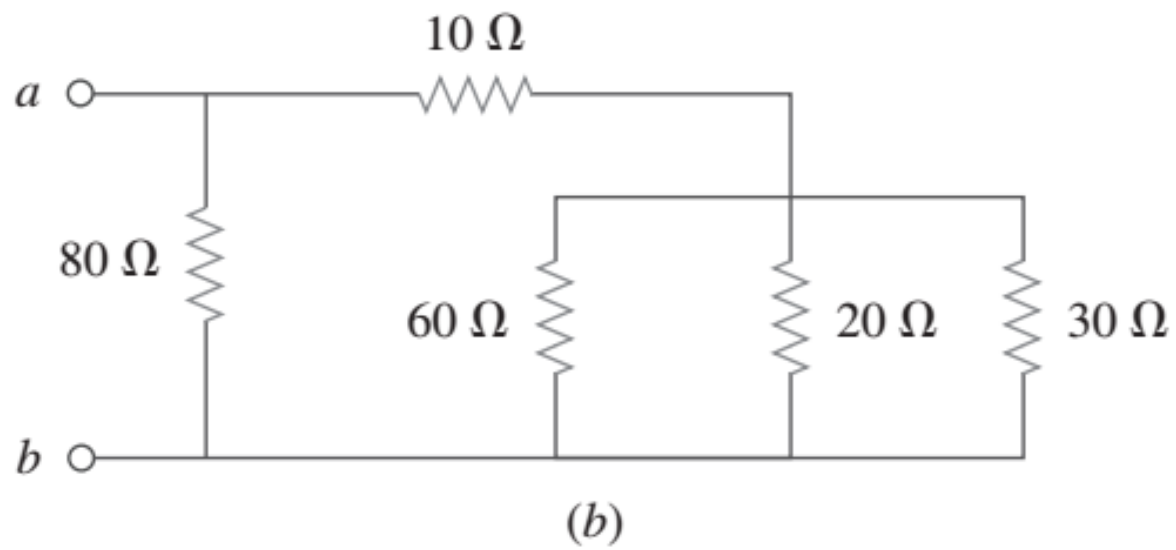

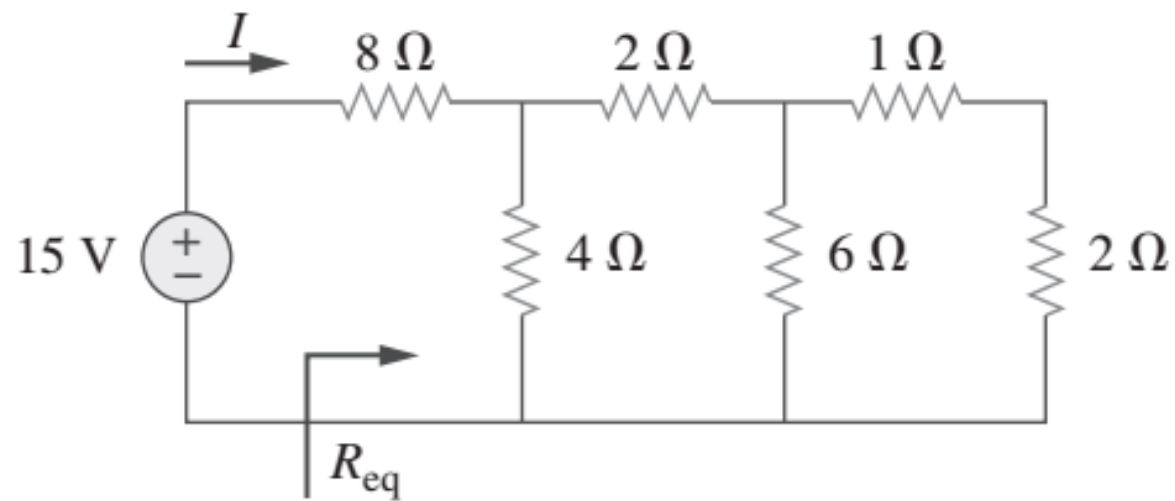

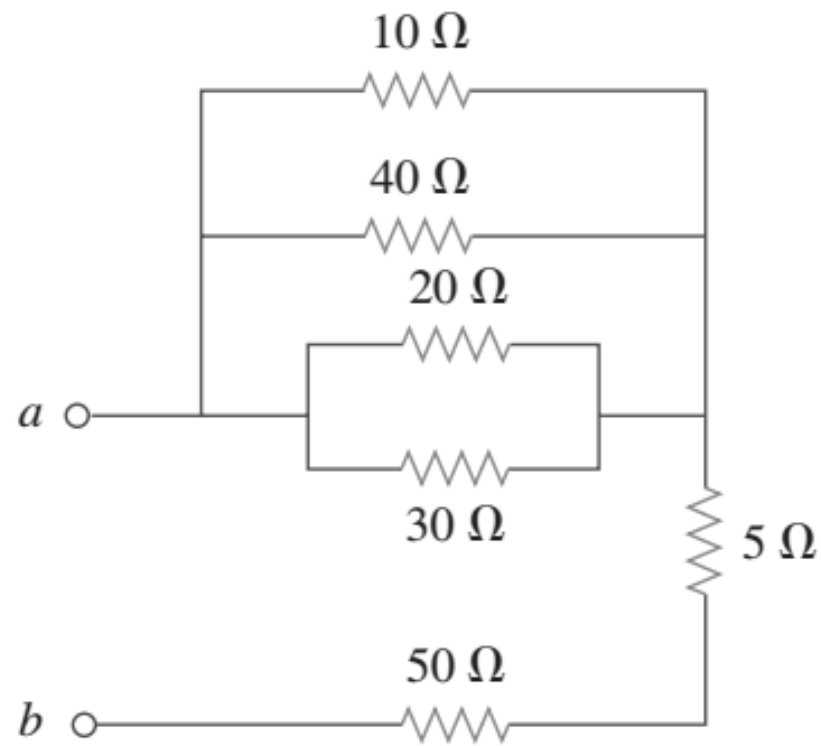

(a)



